

«Радиотехника-М-201-стерео» — настольный кассетный магнитофон-приставка второй группы сложности, предназначенный для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора и воспроизведения записи через усилитель ЗЧ радиоприемника, телевизора или другой звукоспроизводящей аппаратуры.

Основные технические данные

Ширина магнитной ленты, мм	3,81
Скорость движения ленты, см/с	4,76
Число записываемых и воспроизводимых дорожек	4
Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке, мин	30
Длительность перемотки, не более, с	100
Чувствительность для входа, не хуже, В:	
«Микрофон»	0,0003
«Радиоприемник»	0,01...0,03
«Звукосниматель»	0,15...0,5
«Линия»	10...30
Относительный уровень шумов в канале записи-воспроизведения, не хуже, дБ:	
без системы шумопонижения	54
с системой шумопонижения	60
Коэффициент гармоник, не более, %	1,5
Коэффициент детонации, не более, %	0,15
Полоса воспроизводимых звуковых частот при использовании ленты с рабочим слоем, Гц:	
Fe_2O_3	40...12 500
CrO_2	40...14 000
Источник питания	Сеть 50 Гц напряжением 220 В
Напряжение питания, В	24,15
Потребляемая мощность, Вт	15
Габаритные размеры, мм	430 × 360 × 92
Масса, кг	8

Принципиальная схема. Электрическая схема (рис. 136) и конструкция магнитофона-приставки состоят из следующих блоков (рис. 137): системы шумопонижения (A1), универсального усилителя (A2), регулятора частоты вращения двигателя (A3), входов (A4), питания (A5), индикации (A6), формирования сигнала (A7).

Универсальный усилитель (A2) предназначен для усиления и коррекции частотной характеристики в режимах воспроизведения и записи. Усилитель воспроизведения выполнен на микросхемах DA1, DA4. На микросхеме DA1 собран корректирующий усилитель, а на микросхеме DA4 — линейный усилитель. Коррекция частотной характеристики на высоких частотах осуществляется резистором R10, регулировка выходного напряжения — резистором R33. Усилитель записи выполнен на микросхемах DA3, DA4. Регулировка усиления осуществляется резистором R49.

Генератор стирания и подмагничивания собран на микросхеме DA2. Ток подмагничивания регулируется резисторами R1, R2.

Переключение трактов воспроизведения и записи, напряжения генератора стирания осуществляется транзисторными ключами VT1...VT5.

В магнитофоне-приставке предусмотрена система шумопонижения (A1), которая позволяет снизить уровень сильных шумов магнитной ленты в канале записи-воспроизведения. Система шумопонижения состоит из активного RC-фильтра, сумматора, усилителя канала дополнительной обработки сигнала, корректирующего усилителя, детектора и электронного коммутатора. В режиме записи сигнал через активный фильтр (DA1.1) поступает на инвертирующий сумматор (DA2.1) и через коммутатор (DA3) — в канал дополнительной обработки. Канал дополнительной обработки состоит из ФВЧ (C13R23), управляемого аттенюатора (DA5, R25R26) и усилителя (DA4). С выхода канала дополнительной обработки (DA4) сигнал поступает на сумматор (DA2), где складывается с основным сигналом. При входных напряжениях более 160 мВ сигнал обработке не подвергается. Отключение системы шумопонижения осуществляется электронными ключами (VT1, VT2).

В режиме воспроизведения сигнал для канала дополнительной обработки снимается с выхода сумматора. Регулировка порога открытия полевого транзистора (DA6.1) осуществляется резистором R44. Коммутация режимов записи-воспроизведения производится микросхемой DA3.

Блок входов (A4) предназначен для предварительного усиления сигналов в режиме записи. Сигнал с разъемов XS2...XS4 поступает на микрофонный усилитель (VT1) и на усилитель (DA4) или сразу на усилитель (DA4). Комму-

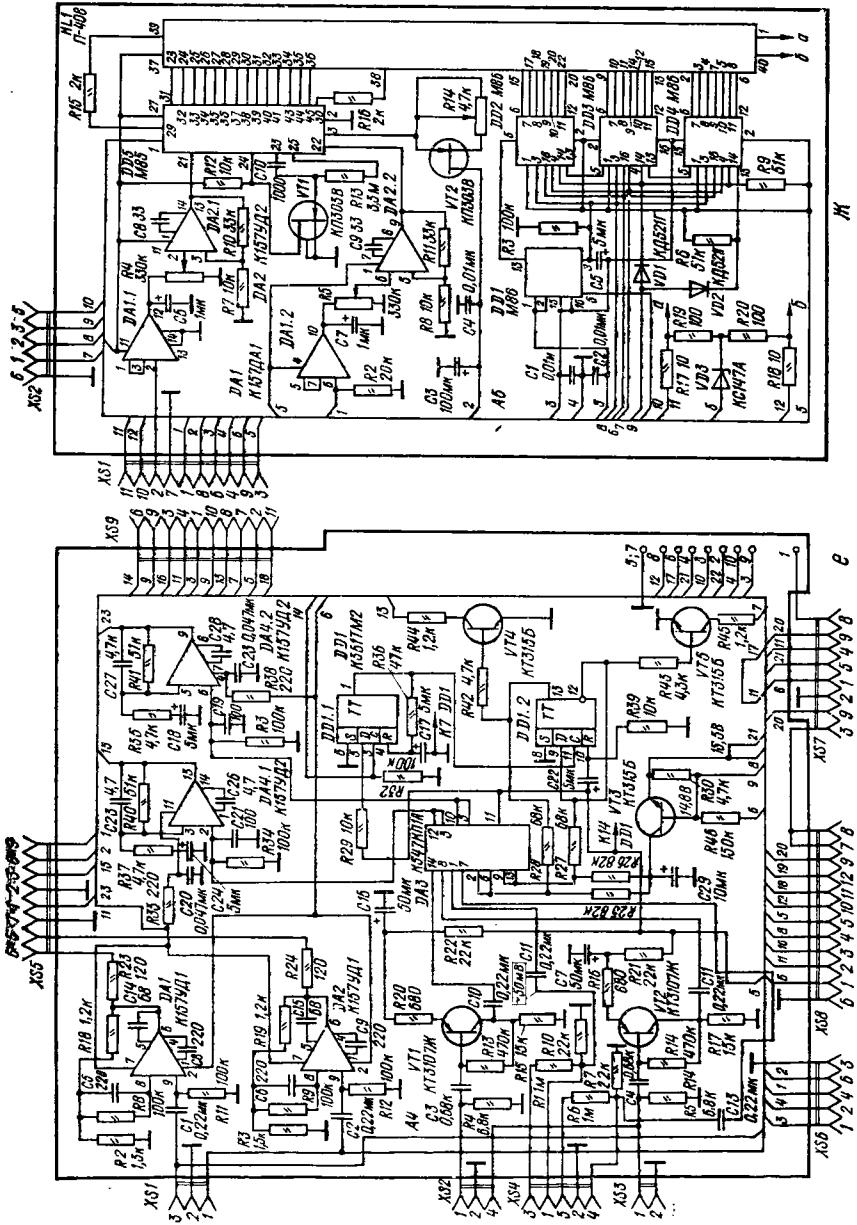


Рис. 136. Принципиальная схема магнитофонно-приставки «Радиотехника-М-201-стерео»:
 а — блок системы шумопонижения;
 б — блок питания;
 в — блок регулятора частоты вращения двигателя;
 г — блок усилительного усилителя;
 д — блок формирования сигнала;
 е — блок входов; ж — блок индикации

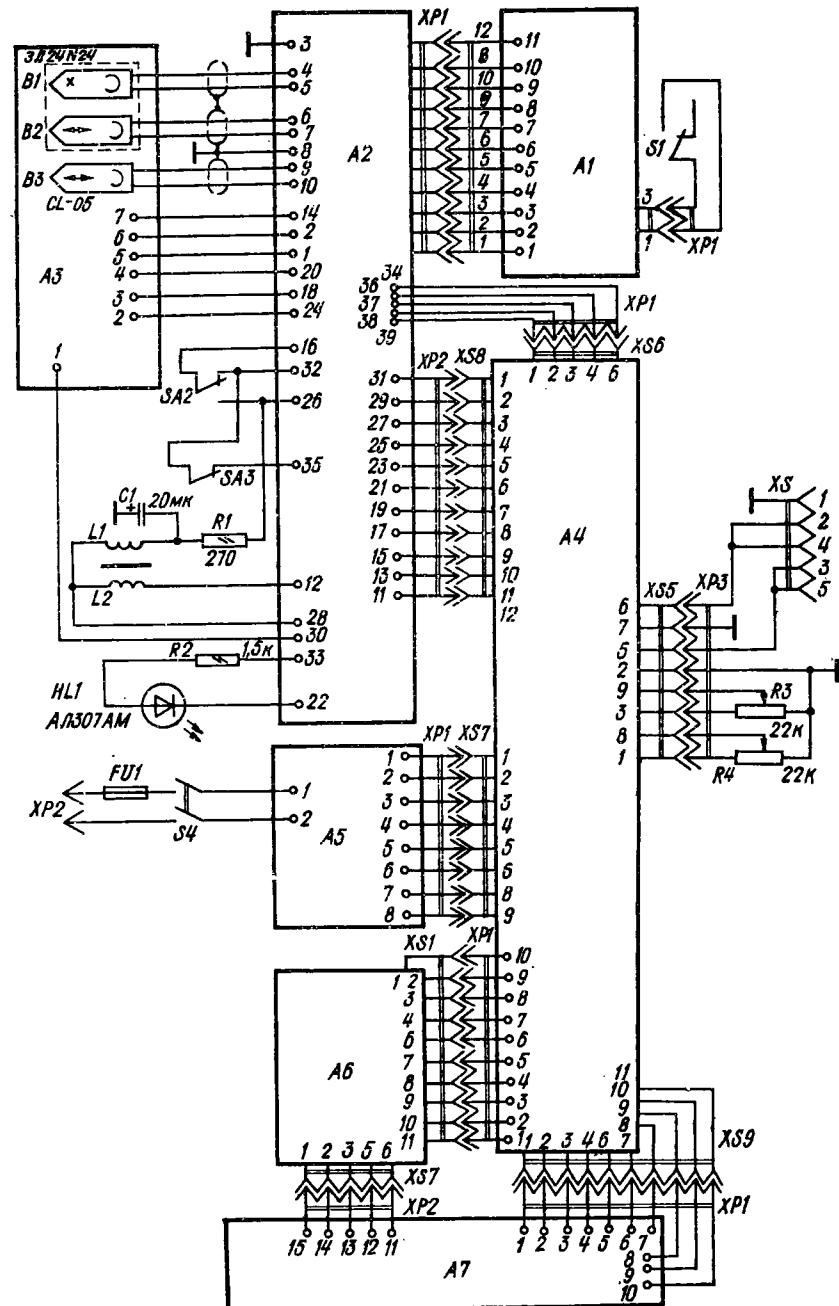


Рис. 137. Схема соединений блоков магнитофона-приставки «Радиотехника-М-201-стерео»

татор выполнен на микросхеме $DA3$. Управляющие сигналы для коммутатора вырабатываются схемой ($DD1$). Транзистор $VT3$ предназначен для блокировки коммутатора, а транзисторы $VT4$, $VT5$ — для индикации подключенного входа.

В блоке формирования сигнала ($A7$) осуществляется формирование сигналов для счетчика расхода ленты, остановки механизма транспортирования магнитной ленты по сигналу с блока индикации, сброса показаний счетчика в коммутации входов в режиме записи.

Формирование импульсов для счетчика осуществляется микросхемой $DA1$ и транзисторами $VT4$, $VT6$. Импульсы, генерируемые индуктивным датчиком, усиливаются микросхемой $DA1$, формируются транзисторами $VT4$, $VT5$ в прямоугольные импульсы и поступают в блок индикации.

Формирование импульса остановки механизма транспортирования магнитной ленты происходит при подаче на вход перепада напряжения от 0 до -10 В. Перепад напряжений выдается блоком индикации.

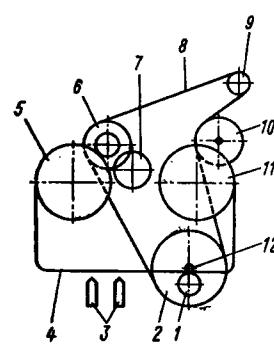


Рис. 138. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона-приставки «Радиотехника-М-201-стерео»:

1 — прижимной ролик; 2 — маховик; 3 — магнитные головки; 4 — магнитная лента; 5 — левый узел; 6 — ролик перемотки; 7 — промежуточный ролик; 8 — резиновый ремень; 9 — электродвигатель; 10 — ролик подмотки; 11 — правый узел; 12 — ведущий вал

На микросхеме $DA1$ выполнен детектор и формирователь времени интеграции и обратного хода, на микросхеме $DA2$ — усилитель входного сигнала, а на микросхеме $DD5$ — схема управления индикаторной лампой. Установка номинального уровня осуществляется резистором $R4$, а регулировка зажигания сегмента — $R14$. Схема делителя импульсов счетчиков с дешифраторами собрана на микросхемах $DD1$... $DD4$.

Источник питания магнитофона-приставки состоит из силового трансформатора $T1$, двух двухполупериодных выпрямителей $VD1$... $VD8$, двух стабилизированных источников питания $VT1$... $VT4$.

Механизм транспортирования магнитной ленты (рис. 138) приводится в движение электродвигателем 9. Вращение от двигателя с помощью резинового ремня 8 передается на маховик 2, укрепленный на ведущем валу 12. Лента к ведущему валу прижимается роликом 1.


В режиме работы левый 5 и правый 11 узлы растормаживаются, ролик 1 прижимается к ведущему валу 12 и магнитная лента приводится в движение. Подмотка ленты из правого узла осуществляется с помощью ролика подмотки 10.


При перемотке вправо растормаживаются оба узла. Вращение от ролика перемотки 6 передается промежуточному ролику 7, который входит в зацепление с правым узлом, приводя его во вращение. При перемотке влево ролик перемотки 6 входит в зацепление с левым узлом и приводит его во вращение.

Конструкция и детали. Магнитофон-приставка выполнен из несущего шасси, на котором закреплены декоративные панели. Все органы управления выведены на переднюю лицевую панель.


Схема магнитофона-приставки выполнена на отдельных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 139.

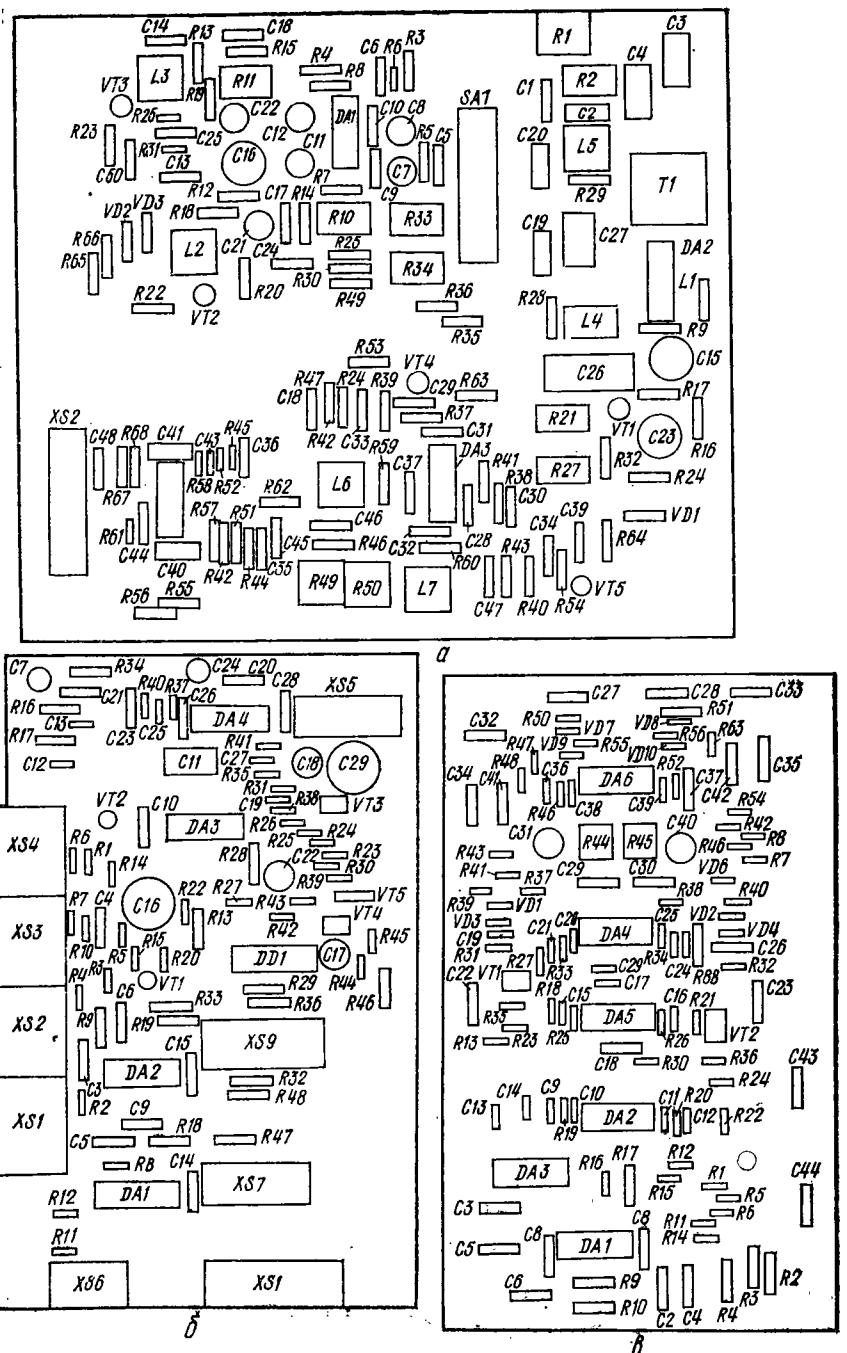В магнитофоне-приставке применены: резисторы $R4$, $R5$ ($A1$), $R1$, $R2$, $R10$, $R11$, $R27$, $R33$, $R34$, $R49$, $R50$ ($A2$), $R4$, $R5$ ($A5$), $R4$, $R5$, $R14$ ($A6$), $R4$ ($A7$) — типа СП3; $R16$... $R21$, $R23$, $R24$, $R27$, $R28$, $R31$... $R34$ ($A1$), $R1$...



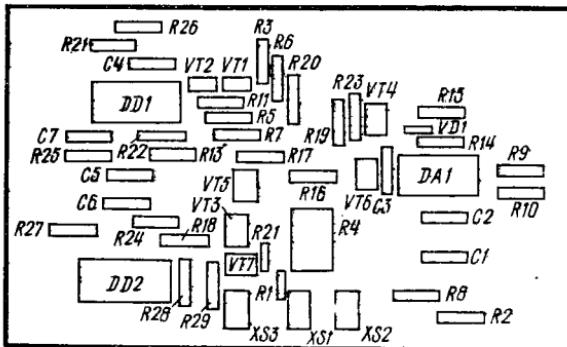

2

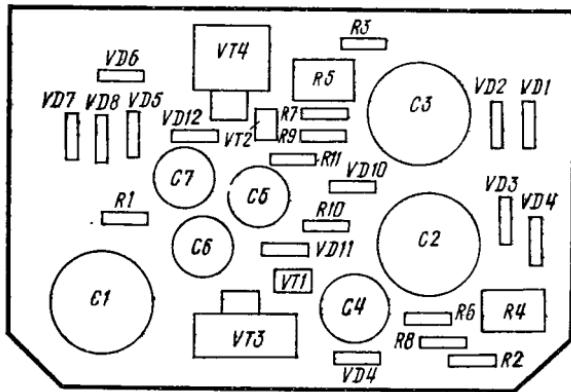

3

Рис. 139. Расположение узлов и деталей на пла-тах универсального усилителя (а), входов (б), системы шумопонижения (в), формирования сигнала (г), питания (д) магнитофона-приставки «Радиотехника-М-201-стерео»

R₃, R₆...R₁₈, R₁₅...R₂₀ (A6) — типа С1-4; остальные — типа ВС-0,125; конденсаторы *C₇, C₈, C₁₀, C₁₁, C₂₀, C₂₅, C₃₈, C₃₉* (A1), *C₁, C₂, C₃₁, C₃₂, C₄₀, C₄₁* (A2), *C₅, C₆, C₈, C₉, C₁₄, C₁₅, C₂₅...C₂₈* (A4) — типа КТ; *C₁...C₆, C₉, C₁₂, C₁₉, C₂₁, C₂₄, C₂₆, C₃₆, C₃₇* (A1), *C₅, C₆, C₉, C₁₀, C₂₈...C₃₀, C₃₅...C₃₇, C₄₂...C₄₅, C₄₈* (A2), *C₁₉...C₂₁, C₂₃* (A4), *C₁, C₂, C₄, C₈...C₁₁* (A6), *C₃* (A7) — типа К10; *C₁₃...C₁₈, C₂₂, C₂₃, C₂₇...C₃₀, C₃₂...C₃₅, C₄₁, C₄₂* (A1), *C₁₃, C₁₄, C₁₇, C₁₈, C₂₄...C₂₇, C₃₃, C₃₄, C₃₈, C₃₉, C₄₆, C₄₇, C₄₉, C₅₀* (A2), *C₁...C₄, C₁₀...C₁₃* (A4) — типа К73; остальные — типа К50.

Краткие данные намоточных узлов. Трансформатор генератора *T1*: обмотка 1—7, 7—4 — 16 витков, обмотка 2—3 — 6 витков, обмотка 5—6, 6—8 — 42 — 106 витков; все обмотки намотаны проводом ПЭВТЛ-1 диаметром 0,16 мм. Силовой трансформатор *T1*: обмотка 1—2 — 2900 витков сопротивлением 230 Ом из провода ПЭВТЛ-1 диаметром 0,16 мм, обмотка 3 — один слой из провода ПЭВТЛ-1 диаметром 0,16 мм, обмотка 4—5, 5—6 — 550 витков сопротивлением 11 Ом из провода ПЭВТЛ-1 диаметром 0,4 мм, обмотка 7—8 — 100 витков сопротивлением 2,4 Ом из провода ПЭВТЛ-1 диаметром 0,4 мм, обмотка 9—10 — 115 витков сопротивлением 1,35 Ом из провода ПЭВТЛ-1 диаметром 0,63 мм.